
# Titolo relazione

#### Obbiettivo

Misura di resistenze tramite misure di correnti e differenze di potenziale.

## Circuito

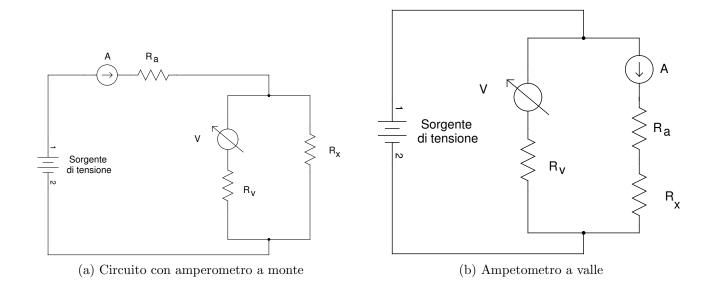

#### Dati e risultati

## Conclusione